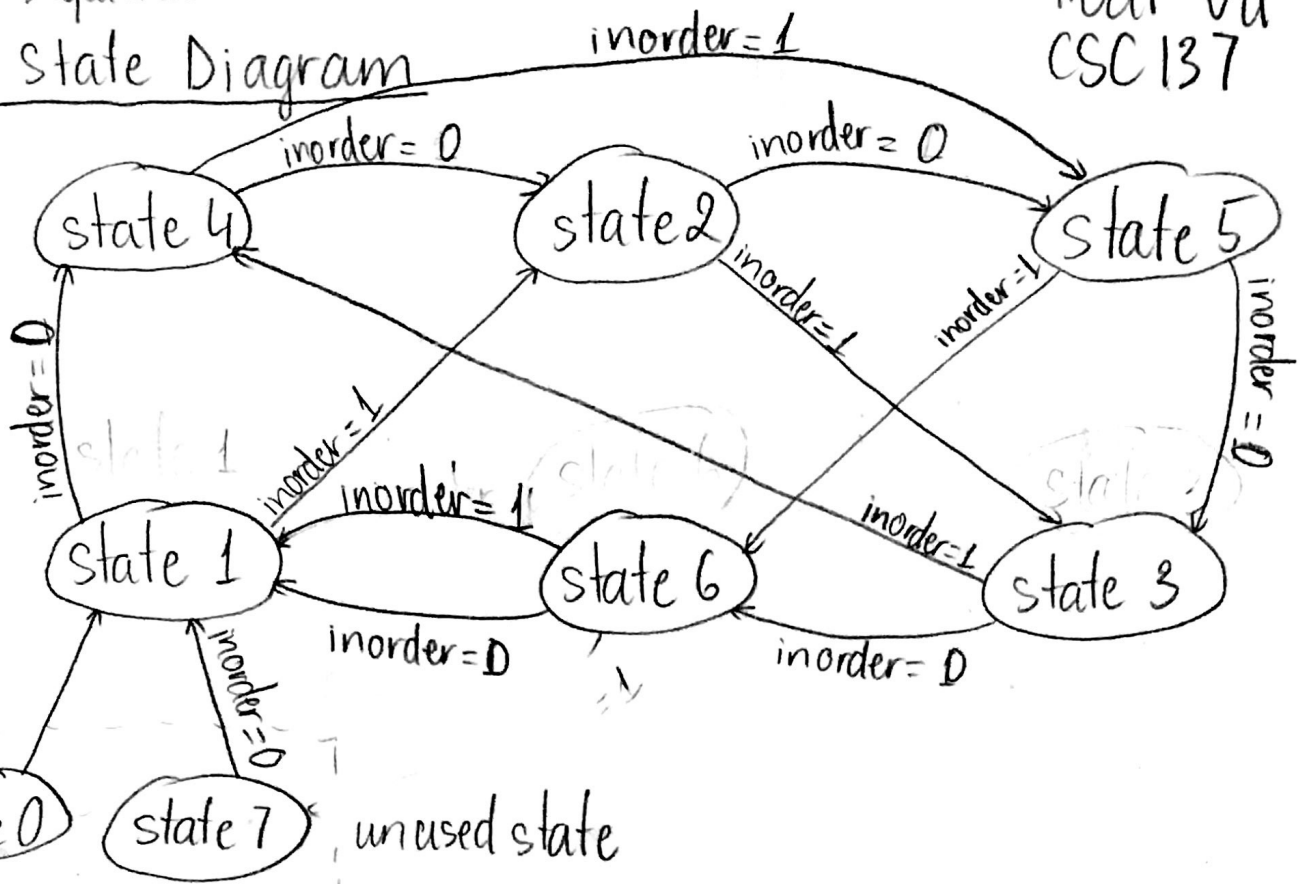


# Given Sequence Finite State Diagram

Hoat Vu  
CSC 137



## FSM Transition Table

	current state			input	next state		
	$Q_2$	$Q_1$	$Q_0$		$Q_2^+$	$Q_1^+$	$Q_0^+$
0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	1
2	0	0	1	0	1	0	0
3	0	0	1	1	0	1	0
4	0	1	0	0	1	0	1
5	0	1	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1	1	0
7	0	1	1	1	1	0	0
8	1	0	0	0	0	1	0
9	1	0	0	1	1	0	1
10	1	0	1	0	0	1	1
11	1	0	1	1	1	1	0
12	1	1	0	0	0	0	1
13	1	1	0	1	0	0	1
14	1	1	1	0	0	0	1
15	1	1	1	1	0	0	1

# K-map for Next State

$$D_2 = \sum m(2, 4, 6, 7, 9, 11)$$

$Q_2, Q_1$		$Q_0$ InOrder $\bar{Q}_0$		$Q_0$	
		00	01	11	10
$\bar{Q}_2$	00				1
	01	1		1	1
$Q_2$	11				
	10		1	1	
		InOrder	InOrder	InOrder	

$$D_2 = \bar{Q}_2 Q_1 Q_0 + \bar{Q}_2 Q_1 \text{InOrder} + \bar{Q}_2 Q_0 \text{InOrder} + Q_2 \bar{Q}_1 \text{InOrder}$$

$$D_1 = \sum m(3, 5, 6, 8, 10, 11, 13)$$

$Q_2, Q_1$		$Q_0$ InOrder $\bar{Q}_0$		$Q_0$	
		00	01	11	10
$\bar{Q}_2$	00			1	
	01		1		1
$Q_2$	11				
	10	1		1	1
		InOrder	InOrder	InOrder	

$$D_1 = \bar{Q}_2 Q_1 \bar{Q}_0 + Q_2 \bar{Q}_1 \text{InOrder} + \bar{Q}_1 Q_0 \text{InOrder} + \bar{Q}_2 Q_1 Q_0 \text{InOrder} + Q_2 Q_1 \bar{Q}_0 \text{InOrder}$$

$$D_0 = \sum m(0, 1, 4, 5, 9, 10, 12, 14, 15)$$

$Q_2, Q_1$		$Q_0$ InOrder $\bar{Q}_0$		$Q_0$	
		00	01	11	10
$\bar{Q}_2$	00	1	1		
	01	1	1		
$Q_2$	11	1		1	1
	10		1		1
		$\bar{I}$	I	$\bar{I}$	I

$$D_0 = \bar{Q}_2 \bar{Q}_0 + \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 \text{InOrder} + Q_2 Q_1 \text{InOrder} + Q_2 \bar{Q}_0 \text{InOrder} + Q_2 Q_1 \bar{Q}_0$$

$Q_2, \bar{Q}_2 \rightarrow$  output of FlipFlop  $D_2$   
 $Q_1, \bar{Q}_1 \rightarrow$  output of FlipFlop  $D_1$   
 $Q_0, \bar{Q}_0 \rightarrow$  output of FF  $D_0$

# AND/OR/NOT Circuit Diagram for Flip Flop Input

